

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS LÓGICOS

Laboratório de Hardware 3
Fatoração em *Verilog* e Máximo Divisor Comum (*MDC*)

Grupo 11

Christian Vieira
João Pedro
Marcus Oliveira
Paula Jeniffer

Professor: Antônio Otávio Fernandes
Monitor: Omar Vidal Pino

Belo Horizonte
22 de junho de 2016

Sumário

1	Objetivo das atividades:	1
2	Máximo Divisor Comum (MDC) utilizando o <i>Algoritmo de Euclides</i>:	1
3	Fatoração de inteiro	2
4	Conclusões	3
5	Referências Bibliográficas	3
Apêndice A Descrição comum às implementações:		4
A.1	Conversor Binário para <i>BCD</i>	4
A.2	Conversor Hexadecimal para <i>display de 7-segmentos</i>	4
Apêndice B <i>MDC</i> utilizando o <i>Algoritmo de Euclides</i>		5
B.1	Automatizador de execução: <i>Makefile</i>	5
B.2	Topo da hierarquia	5
B.3	Cálculo do <i>MDC</i>	6
B.4	<i>Testbench</i> da implementação	7
Apêndice C Fatoração de inteiro usando divisão sucessiva		8
C.1	Automatizador de execução: <i>Makefile</i>	8
C.2	Topo da hierarquia	9
C.3	Cálculo da fatoracao de inteiro usando divisao sucessiva	10
C.4	<i>Testbench</i> da implementação	11
Lista de Figuras		
1	Arquitetura para cálculo do <i>MDC</i>	1
2	<i>Hardware</i> alvo: Altera DE2 Board	1
3	Formas de ondas da implementação da fatoração de inteiros	2
Lista de implementações		
1	Conversor Binário para <i>BCD</i>	4
2	Conversor Hexadecimal para <i>display de 7-segmentos</i>	4
3	<i>Makefile</i> para automação de execução	5
4	Topo da hierarquia	5
5	Cálculo do <i>MDC</i>	6
6	<i>Testbench</i> da implementação	7
7	<i>Makefile</i> para automação de execução	8
8	Topo da hierarquia	9
9	Cálculo da fatoracao de inteiro usando divisao sucessiva	10
10	<i>Testbench</i> da implementação	11
Lista de Tabelas		

1 Objetivo das atividades:

O “Laboratório de hardware 3” teve como objetivo o primeiro contato com *Lógica Programável* utilizando a *linguagem de descrição de hardware Verilog*. O ambiente de programação utilizado foi o *software Quartus II 64-Bit Version 13.0.0 Build 156 04/24/2013 SJ Web Edition* (Altera, 2016). Após a síntese concluída pela ferramenta, a placa de desenvolvimento *Altera DE2 Board* (Terasic, 2016) foi utilizada para testes e depuração.

2 Máximo Divisor Comum (MDC) utilizando o *Algoritmo de Euclides*:

Esta atividade consistiu na implementação do *Algoritmo de Euclides* utilizando a *linguagem de descrição de hardware Verilog*. Uma vez dado duas entradas (através da manipulação das chaves do kit de desenvolvimento), a saída consiste no *MDC* dos dois números. Assim como as entradas, o valor da saída é exibido nos *displays de 7-segmentos* do *kit de desenvolvimento*. As figuras 1 e 2 abaixo, exibem respectivamente a arquitetura utilizada para cálculo do *MCD* e o *hardware alvo*. Diz-se que em matemática, o *Algoritmo de Euclides* consiste em um método simples e eficiente de

 


Figura 1 Arquitetura para cálculo do *MDC*

 


Figura 2 *Hardware* alvo: Altera DE2 Board

encontrar um *Máximo Divisor Comum* entre dois números inteiros diferentes de zero. Considera-se o *Algoritmo de Euclides* um dos *algoritmos* mais antigos conhecidos desde que surgiu nos *Livros VII e X* da obra *Elementos de Euclides* aproximadamente em 300 a.C. A principal vantagem do *Algoritmo de Euclides* consiste no fato de que não é exigido qualquer tipo de fatoração (Wikipedia, 2016a).

O *Algoritmo de Euclides* implementado foi baseado na versão considerada como sendo original, baseada em subtrações repetidas. Abaixo, segue algoritmo o qual baseou-se a implementação:

```
function gcd(a, b)
    while a != b
        if a > b
            a := a - b;
        else
            b := b - a;
    return a;
```

A implementação do *MCD* utilizando o *Algoritmo de Euclides* poderá ser encontrada no apêndice B. Nos apêndices A.1 e A.2, encontram-se as descrições de *Conversão de Binário para BCD* e do *Decodificador Hexadecimal para Display de 7-Segmentos*. A seguir, tem-se o automatizador de execução C.1 seguido da descrição do topo da hierarquia B.2, a descrição da *engine* que efetua o cálculo do *MDC* através de subtrações sucessivas (utilizando uma *máquina de estados finita*) B.3

e o *testbench*B.4 para verificação da descrição e geração das formas de onda quando utilizado o ambiente *Icarus Verilog* e *gtkwave*.

3 Fatoração de inteiro

O problema da *fatoração* (ou ainda *fatoração de inteiros*) consiste em encontrar um divisor não trivial de um número composto. Por exemplo, dado o número 91, o objetivo é encontrar um número tal como 7 que o divida. Se esses inteiros estão restritos a números primos, este processo é chamado de *fatoração por números primos* (ou ainda *fatoração prima*). (Wikipedia, 2016b).

O problema computacional que é a *fatoração de inteiros* para números extremamente grandes tem motivado diversos estudos devido a sua aplicação em sistemas de criptografia. Neste trabalho, a fatoração de inteiros foi realizada através de repetidas extrações de divisão modular, onde os quatro primeiros números primos (caso existam) foram armazenados em um *registro* para posterior exibição nos *displays de 7-segmentos* do *hardware alvo*.

A implementação da *fatoração prima* utilizando divisão modular poderá ser encontrada no apêndice C. Nos apêndices A.1 e A.2, encontram-se as descrições de *Conversão de Binário para BCD* e do *Decodificador Hexadecimal para Display de 7-Segmentos*. A seguir, tem-se o automatizador de execução C.1 seguido da descrição do topo da hierarquia C.2, a descrição da *engine* que efetua o extrai os quatro primeiros fatores primos utilizando uma *máquina de estados finita* C.3 e o *testbench*C.4 para verificação da descrição e geração das formas de onda quando utilizado o ambiente *Icarus Verilog* e *gtkwave*.

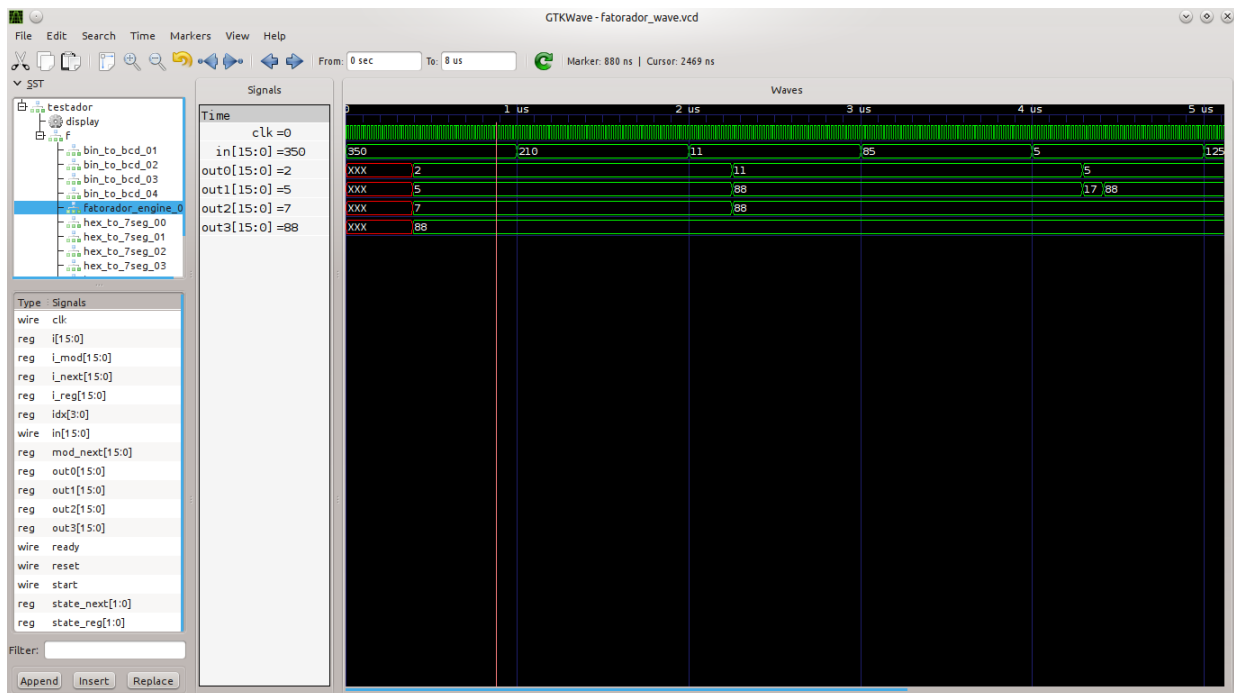


Figura 3 Formas de ondas da implementação da fatoração de inteiros

4 Conclusões

As execuções das atividades previstas (*Cálculo do MDC e Fatoração de inteiros*) proporcionaram um primeiro contato com a *descrição e síntese de hardware* utilizando *lógica programável*, sendo o *hardware alvo* a placa de desenvolvimento *Altera DE2 Board* (Terasic, 2016). Desta forma, foi verificado de forma prática os conceitos desenvolvidos ao longo do semestre na disciplina de *Introdução aos Sistemas Lógicos*.

A quebra do *paradigma* habitual de programação como sendo uma seqüência linear de execução inicialmente foi difícil de ser conseguida, uma vez que o objetivo da *descrição de hardware*, como o próprio nome indica, consiste no uso de uma linguagem apropriada (*Verilog, VHDL, SystemVerilog, etc*) que descreve o *comportamento* e/ou *estrutura* de *hardware*. Dessa maneira, foi um desafio transformar um dado algoritmo em uma estrutura de *hardware* que pudesse ser descrita utilizando uma *linguagem de descrição de hardware* (neste trabalho, utilizou-se a linguagem *Verilog* tanto para descrição quanto para a geração do *testbench*).

Opcionalmente foi utilizado os pacotes de *software livre* *Icarus Verilog* (WILLIAMS, 2016) e *gtkwave* (BYBELL, 2016) respectivamente para verificação/síntese e visualização das formas de ondas do *testbench* gerado. Somente após a confirmação do funcionamento esperado das implementações, as mesmas foram sintetizadas e gravadas no *hardware alvo* utilizando a ferramenta do fabricante (*Altera Quartus II v13.0.0*) do componente de lógica programável.

A instalação do ambiente de desenvolvimento *Altera Quartus II v13.0.0* no *O.S. GNU/Linux Ubuntu 14.04* em uma máquina de *64-bits* ocorreu sem problemas. Entretanto, o gravador não era detectado quando a placa de desenvolvimento era conectada ao computador. A solução encontrada foi a instalação de um *device driver* genérico com suporte ao *JTAG* utilizando como meio a interface *USB*. Após a instalação do *device driver* e a configuração da porta *USB* utilizando o *ID* identificado com o comando no terminal: `lsusb`, foi possível a gravação da placa.

O uso dos *softwares livres* *Icarus Verilog* e *gtkwave* possibilitaram maior agilidade no processo de desenvolvimento, uma vez que os mesmos eram invocados a partir de um automatizador de execução (utilitário *make*). Apesar de ser possível tal automação com o *software* *Altera Quartus II*, o mesmo não foi realizado devido a necessidade de se conhecer mais o ambiente bem como os comandos necessários para serem invocados quando na execução do utilitário *make*.

5 Referências Bibliográficas

Altera. *Quartus II v13.0.0 Web Edition*. 2016. [Online; acessado em 21/06/2016]. Disponível em: <<https://www.altera.com/downloads/download-center.html>>.

BYBELL, T. *gtkwave*. 2016. [Online; acessado em 23/05/2016]. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/gtkwave/>>.

Terasic. *Altera DE2 Board*. 2016. [Online; acessado em 21/06/2016]. Disponível em: <<https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?No=30>>.

Wikipedia. *Euclidean Algorithm*. 2016. [Online; acessado em 21/06/2016]. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Euclides>.

Wikipedia. *Integer factorization*. 2016. [Online; acessado em 21/06/2016]. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Integer_factorization>.

WILLIAMS, S. *Icarus Verilog*. 2016. [Online; acessado em 23/05/2016]. Disponível em: <<http://iverilog.icarus.com/>>.

Apêndice A Descrição comum às implementações:

A.1 Conversor Binário para *BCD*

```
1 module bin_to_bcd (
2     input [7:0] binary ,
3     output reg [3:0] tens ,
4     output reg [3:0] ones
5 );
6
7 integer i;
8 always @(binary) begin
9     tens = 4'd0;
10    ones = 4'd0;
11
12    for(i = 7; i >= 0; i = i - 1) begin
13        if(tens >= 5)
14            tens = tens + 3;
15        if(ones >= 5)
16            ones = ones + 3;
17
18        tens = tens << 1;
19        tens[0] = ones[3];
20        ones = ones << 1;
21        ones[0] = binary[i];
22    end
23 end
24 endmodule
```

Listagem 1 Conversor Binário para *BCD*

A.2 Conversor Hexadecimal para *display de 7-segmentos*

```
1 module hex_to_7seg(hex_digit , seg);
2 input [3:0] hex_digit;
3 output [6:0] seg;
4 reg [6:0] seg;
5 // seg = {g,f,e,d,c,b,a};
6 // 0 is on and 1 is off
7
8 always @(hex_digit)
9     case(hex_digit)
10         4'h0: seg = 7'b1000000;
11         4'h1: seg = 7'b1111001; // —a—
12         4'h2: seg = 7'b0100100; // |   |
13         4'h3: seg = 7'b0110000; // f   b
14         4'h4: seg = 7'b0011001; // |   |
15         4'h5: seg = 7'b0010010; // —g—
16         4'h6: seg = 7'b0000010; // |   |
17         4'h7: seg = 7'b1111000; // e   c
18         4'h8: seg = 7'b0000000; // |   |
19         4'h9: seg = 7'b0011000; // —d—
20         4'ha: seg = 7'b0001000;
21         4'hb: seg = 7'b0000011;
22         4'hc: seg = 7'b1000110;
23         4'h d: seg = 7'b0100001;
24         4'he: seg = 7'b0000110;
25         4'hf: seg = 7'b0001110;
26     endcase
```

27 **endmodule**

Listagem 2 Conversor Hexadecimal para *display de 7-segmentos*

Apêndice B *MDC utilizando o Algoritmo de Euclides*

B.1 Automatizador de execução: *Makefile*

```
1 TARGET    = gcd
2 SOURCE    = gcd_top.v gcd_engine.v bin_to_bcd.v hex_to_7seg.v gcd_tb.v
3 IVERILOG  = iverilog
4 VVP       = vvp
5 WAVE      = gtkwave
6
7 all: $(TARGET).vcd
8
9 $(TARGET).vvp : $(SOURCE)
10 $(IVERILOG) -o $(TARGET).vvp $(SOURCE)
11 #
12 $(TARGET).vcd : $(TARGET).vvp
13 $(VVP) $(TARGET).vvp
14 #
15 view : all
16 $(WAVE) $(TARGET).vcd
17 #
18 clean :
19 rm *.vvp *.vcd
```

Listagem 3 Makefile para automação de execução

B.2 Topo da hierarquia

```
1 module gcd_top(CLOCK_50, SW, done, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6,
  HEX7);
2   input  CLOCK_50;                                // main clock
3   input  [17:0]SW;                                // switches
4   output [6:0]HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7; // 7-seg disp
5   output done;
6
7   wire ack;
8   wire [3:0]disp[5:0];
9   wire [6:0]disp7[5:0];
10  wire [6:0]r_old, a_xi, b_xi;
11
12  reg rst, req;
13  reg [6:0]r;
14  reg [9:0]cnt0 = 0;
15
16  always @(posedge CLOCK_50) begin
17    if(cnt0 == 10) begin
18      rst = 1'b0;
19      cnt0 = 10;
20    end else begin
21      rst = 1'b1;
22      cnt0 = cnt0 + 1;
23    end
24
25    if(rst) begin
26      req = 1'b1;
27      r = 0;
```

```

28     end else begin
29         if(req)
30             req = 1'b0;
31         else
32             if(ack) begin
33                 req = 1'b1;
34                 r = r_old;
35             end
36         end
37     end
38
39     assign done = ack;
40
41     // input a:
42     bin_to_bcd bin_to_bcd_01({1'b0, SW[13:7]}, disp[5], disp[4]);
43     hex_to_7seg hex_to_7seg_01(disp[5], disp7[5]); // tens
44     hex_to_7seg hex_to_7seg_02(disp[4], disp7[4]); // ones
45     assign HEX7 = SW[13:7] == 0 || SW[13:7] > 99 ? 7'b0000110 : disp7[5];
46     assign HEX6 = SW[13:7] == 0 || SW[13:7] > 99 ? 7'b0101111 : disp7[4];
47
48     // input b:
49     bin_to_bcd bin_to_bcd_02({1'b0, SW[6:0]}, disp[3], disp[2]);
50     hex_to_7seg hex_to_7seg_03(disp[3], disp7[3]); // tens
51     hex_to_7seg hex_to_7seg_04(disp[2], disp7[2]); // ones
52     assign HEX5 = SW[6:0] == 0 || SW[6:0] > 99 ? 7'b0000110 : disp7[3];
53     assign HEX4 = SW[6:0] == 0 || SW[6:0] > 99 ? 7'b0101111 : disp7[2];
54
55     // turn off hundred's and thousand's displays:
56     assign HEX3 = 7'b1111111;
57     assign HEX2 = 7'b1111111;
58
59     // output:
60     bin_to_bcd bin_to_bcd_03({1'b0, r}, disp[1], disp[0]);
61     hex_to_7seg hex_to_7seg_05(disp[1], disp7[1]); // tens
62     hex_to_7seg hex_to_7seg_06(disp[0], disp7[0]); // ones
63     assign HEX1 = SW[6:0] == 0 || SW[6:0] > 99 ||
64         SW[13:7] == 0 || SW[13:7] > 99 ? 7'b0000110 : disp7[1];
65     assign HEX0 = SW[6:0] == 0 || SW[6:0] > 99 ||
66         SW[13:7] == 0 || SW[13:7] > 99 ? 7'b0101111 : disp7[0];
67
68     // gcd engine:
69     assign a_xi = SW[13:7] == 0 ? 1 : SW[13:7];
70     assign b_xi = SW[6:0] == 0 ? 1 : SW[6:0];
71     gcd_engine gcd_engine_01(CLOCK_50, rst, req, a_xi, b_xi, ack, r_old);
72 endmodule

```

Listagem 4 Topo da hierarquia

B.3 Cálculo do *MDC*

```

1 module gcd_engine (
2     input wire clk, reset,
3     input wire start,
4     input wire [6:0] a_in, b_in,
5     output wire ready,
6     output reg [6:0] r
7 );
8
9 // symbolic state declaration:

```



```

10  localparam [1:0]
11      idle = 2'b01,
12      op   = 2'b10;
13
14  // Signal declaration:
15  reg [1:0] state_reg, state_next;
16  reg [6:0] swap, a_reg, a_next, b_reg, b_next;
17
18  // FSM state and data registers:
19  always @(posedge clk) begin
20      if(reset) begin
21          state_reg = idle;
22          a_reg = 0;
23          b_reg = 0;
24      end else begin
25          state_reg = state_next;
26          a_reg = a_next;
27          b_reg = b_next;
28      end
29  end
30
31  // Next-state logic and data path functional unit:
32  always @(a_reg or b_reg or state_reg) begin
33      a_next = a_reg;
34      b_next = b_reg;
35      state_next = state_reg;
36      case(state_reg)
37          idle: begin
38              if(start) begin
39                  a_next = a_in;
40                  b_next = b_in;
41                  state_next = op;
42              end
43          end
44          op: begin
45              if(a_next < b_next) begin
46                  swap = a_next;
47                  a_next = b_next;
48                  b_next = swap;
49              end else if(b_next != 0) begin
50                  a_next = a_next - b_next;
51              end else begin
52                  r = a_next;
53                  state_next = idle;
54              end
55          end
56      endcase
57  end
58
59  assign ready = (state_reg == idle);
60 endmodule

```

Listagem 5 Cálculo do *MDC*

B.4 *Testbench* da implementação

```

1  `timescale 1ns/100ps
2
3  module gcd_tb();

```

```

4   reg clk;
5   wire done;
6   reg [6:0] i, j;
7   wire [6:0] disp [7:0];
8   //wire [6:0] y;
9
10  initial begin
11      clk = 1'b0;
12      i = 1;
13      j = 1;
14  end
15
16  always begin
17      #1 clk = ~clk;
18  end
19
20  always @(posedge clk) begin
21      j = j + 1;
22      if(j > 15) begin
23          i = i + 1;
24          j = 1;
25          if(i > 15) begin
26              i = 1;
27              $finish;
28          end
29      end
30      $display("%d %d", i, j);
31  wait(done);
32  //wait(!done);
33  end
34
35  gcd_top gcd_top_01(clk, {i, j}, done, disp[0], disp[1], disp[2], disp[3],
36      disp[4], disp[5], disp[6], disp[7]);
37
38  initial begin
39      $dumpfile("gcd_tb.vcd");
40      $dumpvars;
41  end
42 endmodule

```

Listagem 6 *Testbench* da implementação

Apêndice C Fatoração de inteiro usando divisão sucessiva

C.1 Automatizador de execução: *Makefile*

```

1 TARGET    = fatorador
2 #SOURCE    = pfact_top.v pfact_engine.v bin_to_bcd.v hex_to_7seg.v
3 SOURCE     = fatorador_top.v fatorador_engine.v hex_to_7seg.v bin_to_bcd.v
4             testador.v
5 IVERILOG   = iverilog
6 VVP        = vvp
7 WAVE       = gtkwave
8
9 all: $(TARGET).vcd
10
11 $(TARGET).vvp : $(SOURCE)
12 $(IVERILOG) -o $(TARGET).vvp $(SOURCE)
13 #

```

```

13 $(TARGET).vcd : $(TARGET).vvp
14 $(VVP) $(TARGET).vvp
15 #
16 view : all
17 $(WAVE) $(TARGET).vcd
18 #
19 clean :
20 rm *.vvp *.vcd

```

Listagem 7 Makefile para automação de execução

C.2 Topo da hierarquia

```

1 module fatorador_top (CLOCK_50, SW, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6,
  HEX7);
2   input CLOCK_50;                                     // clock
  signal
3   input [15:0]SW;                                     // value to
  factorize
4   output [6:0]HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7; // outputs
  display's
5
6   wire ack;
7   wire [3:0]dd0, dd1, dd2, dd3, dd4, dd5, dd6, dd7;
8   reg rst, req;
9   integer cnt = 0;
10  wire [15:0]disp0, disp1, disp2, disp3;
11
12  always @(posedge CLOCK_50) begin
13    if(cnt == 10) begin
14      rst = 0;
15      cnt = 10;
16    end else begin
17      rst = 1;
18      cnt = cnt + 1;
19    end
20  /*
21    if(rst) begin
22      req = 1;
23    end else begin
24      if(req)
25        req = 0;
26      else
27        if(ack) begin
28          req = 1;
29        end
30    end
31  */
32  end
33
34  //assign ready = ack;
35  fatorador_engine fatorador_engine_00(CLOCK_50, rst, req, SW, ack, disp0,
    disp1, disp2, disp3);
36
37  bin_to_bcd bin_to_bcd_01(disp0, dd1, dd0);
38  hex_to_7seg hex_to_7seg_00(dd0, HEX0); // tens
39  hex_to_7seg hex_to_7seg_01(dd1, HEX1); // ones
40
41  bin_to_bcd bin_to_bcd_02(disp1, dd3, dd2);

```

```

42  hex_to_7seg hex_to_7seg_02(dd2, HEX2);    // tens
43  hex_to_7seg hex_to_7seg_03(dd3, HEX3);    // ones
44
45  bin_to_bcd bin_to_bcd_03(dis2, dd5, dd4);
46  hex_to_7seg hex_to_7seg_04(dd4, HEX4);    // tens
47  hex_to_7seg hex_to_7seg_05(dd5, HEX5);    // ones
48
49  bin_to_bcd bin_to_bcd_04(dis3, dd7, dd6);
50  hex_to_7seg hex_to_7seg_06(dd6, HEX6);    // tens
51  hex_to_7seg hex_to_7seg_07(dd7, HEX7);    // ones
52  endmodule

```

Listagem 8 Topo da hierarquia

C.3 Cálculo da fatoracao de inteiro usando divisao sucessiva

```

1  module fatorador_engine (
2      input clk, reset,
3      input start,
4      input [15:0] in,
5      output wire ready,
6      output reg [15:0] out0,
7      output reg [15:0] out1,
8      output reg [15:0] out2,
9      output reg [15:0] out3
10 );
11
12 // symbolic state declaration:
13 localparam [2:0]
14     idle = 2'b01,
15     op   = 2'b10;
16
17 // signal declaration:
18 reg [1:0] state_reg, state_next = idle;
19 reg [3:0] idx;
20 reg [15:0] i, i_reg, i_next, i_mod, mod_next, primes_buff[3:0];
21 // FSM state and data registers:
22 always @(posedge clk) begin
23     if(reset) begin
24         state_reg = idle;
25         i_reg = 0;
26     end else begin
27         state_reg = state_next;
28         i_reg = i_next;
29         i_mod = mod_next;
30     end
31 end
32
33 always @(i_reg or i) begin
34     mod_next = i_reg % i;
35 end
36
37 // Next-state logic and data path functional unit:
38 always @(in or i_reg or i_mod or state_reg) begin
39     i_next = i_reg;
40     state_next = state_reg;
41     mod_next = i_mod;
42     case(state_reg)
43         idle: begin

```

```

44     i = 2;
45     i_next = in;
46     state_next = op;
47     for(idx = 0; idx < 4; idx = idx + 1) begin
48         primes_buff[idx] = 88;
49     end
50     idx = 0;
51 end
52
53 op: begin
54     if(i_next > 1) begin
55         if(i_next%i == 0) begin
56             i_next = i_next / i;
57             if(idx > 0) begin
58                 if(primes_buff[idx - 1] != i) begin
59                     primes_buff[idx] = i;
60                     idx = idx + 1;
61                 end
62             end else begin
63                 primes_buff[idx] = i;
64                 idx = idx + 1;
65             end
66         end else begin
67             i = i + 1;
68         end
69     end else begin
70         out0 = primes_buff[0];
71         out1 = primes_buff[1];
72         out2 = primes_buff[2];
73         out3 = primes_buff[3];
74         state_next = idle;
75     end
76 end
77 endcase
78 end
79 endmodule

```

Listagem 9 Cálculo da fatoracao de inteiro usando divisao sucessiva

C.4 *Testbench* da implementação

```

1  `timescale 1ns/100ps
2
3  /* Module to test your module fatorador */
4  module testador();
5
6      // clock signal
7      reg clock;
8      // number value tu be factorize
9      reg [15:0] value;
10
11     wire[6:0] hex0, hex1, hex2, hex3, hex4, hex5, hex6, hex7;
12
13     // temp. values to print output
14     reg[6:0] ohex0, ohex1, ohex2, ohex3, ohex4, ohex5, ohex6, ohex7;
15
16     //
17     always
18     begin

```

```

19  # 10 clock = ~clock; // clock frequency 10
20  end
21
22  always @(hex0, hex1, hex2, hex3, hex4, hex5, hex6, hex7) begin
23      // task display used to convert to digit
24      display(hex0, ohex0);
25      display(hex1, ohex1);
26      display(hex2, ohex2);
27      display(hex3, ohex3);
28      display(hex4, ohex4);
29      display(hex5, ohex5);
30      display(hex6, ohex6);
31      display(hex7, ohex7);
32      /*
33          $display:
34          This command prints a message on the screen when executed.
35          You can add a list of variables. The message must be declared in
36          quotation marks (""),
37          followed by the list of variables to be printed and the format.
38          At the end of the message a carriage return is entered.
39          Ex :      if ohex1 =0,ohex0=5
40                     $display("factor 1:",ohex1,ohex0);
41          output:
42                     factor 1 : 0 5
43      */
44      $display("factor 1:",ohex1,ohex0);
45      $display("factor 2:",ohex3,ohex2);
46      $display("factor 3:",ohex5,ohex4);
47      $display("factor 4:",ohex7,ohex6);
48  end
49  // ----- display
50  /*
51  Task to convert temp_in to number in ten base (temp_out)
52  */
53  task display;
54  input [7:0] temp_in;    // input
55  output [7:0] temp_out;  // output (digit)
56  begin
57      case(temp_in)
58          7'b1000000: temp_out = 0;
59          7'b1111001: temp_out = 1;
60          7'b0100100: temp_out = 2;
61          7'b0110000: temp_out = 3;
62          7'b0011001: temp_out = 4;
63          7'b0010010: temp_out = 5;
64          7'b0000010: temp_out = 6;
65          7'b1111000: temp_out = 7;
66          7'b0000000: temp_out = 8;
67          7'b0010000: temp_out = 9;
68          default: temp_out = -1;
69      endcase
70  end
71
72  endtask
73  // ----- end task
74  initial begin
75      clock = 0;

```

```

76     value = 350;    // number to factorize
77     #1000;
78     value = 210;    // number to factorize
79     #1000;
80     value = 11;     // number to factorize
81     #1000;
82     value = 85;     // number to factorize
83     #1000
84     value = 5;      // number to factorize
85     #1000
86     value = 125;    // number to factorize
87     #1000
88     value = 115;    // number to factorize
89     #1000
90     value = 3;      // number to factorize
91     #1000
92
93     $finish;    // number to finish simulation
94 end
95 // module test
96
97 fatorador_top f(clock , value , hex0 , hex1 , hex2 , hex3 , hex4 , hex5 , hex6 ,
    hex7);
98
99 initial begin
100     $dumpfile("fatorador_wave.vcd");
101     $dumpvars;
102 end
103
104 /*-----
105 value = 350
106 350 = 2 * 5^2 * 7
107
108 VSIM 11 >run
109 # fator 1:  0  2
110 # fator 2:  0  5
111 # fator 3:  0  7
112 # fator 4:  8  8
113
114 OUTPUT EXAMPLES
115
116 value = 210
117 210 = 2 * 3* 5* 7
118
119 VSIM 11 >run
120 # fator 1:  0  2
121 # fator 2:  0  3
122 # fator 3:  0  5
123 # fator 4:  0  7
124
125 //-----
126 value = 85
127 85 = 5 * 17
128
129 VSIM 11 >run
130 # fator 1:  0  5
131 # fator 2:  1  7
132 # fator 3:  8  8

```

```
133 # fator 4: 8 8
134 -----*/
135 endmodule
```

Listagem 10 *Testbench* da implementação